

U[V]	C[F]	R[Ω]	$u_C(0)$ [V]
20	8	100	5

Známe U, R, C,  $U_{C(0)}$

1)  $I = \frac{U_R}{R}$