

U[V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]
180	250	315	615	180	460	120

Krok 1 - [TODO: write description]

$$R_{23} = R_2 + R_3 = 315 + 512 = 630$$